

第四章课后作业 2

2154312 郑博远

P164


21.

```
module test1(  
    input clk,  
    input rst,  
    input X,  
    output[1:0] state  
);  
  
parameter S0 = 2'b00;  
parameter S1 = 2'b01;  
parameter S2 = 2'b10;  
parameter S3 = 2'b11;  
  
reg[1:0] cur_state;  
assign state = cur_state;  
  
always@ (posedge clk or negedge rst)  
begin  
    if(~rst)  
        cur_state = S0;  
    else  
        begin  
            case(cur_state)  
                S0: if(X) cur_state <= S0;  
                    else cur_state <= S1;  
                S1: if(X) cur_state <= S2;  
                    else cur_state <= S1;  
                S2: if(X) cur_state <= S2;  
                    else cur_state <= S3;  
                S3: if(X) cur_state <= S0;  
                    else cur_state <= S3;  
                default:  
                    cur_state <= S0;  
            endcase  
        end  
    end  
end  
  
endmodule
```

testbench 如下：

<pre>module test1_tb(); reg clk; reg rst; reg X; wire[1:0] state; initial begin clk = 0; forever clk = #5 ~clk; end; initial begin X = 1; rst = 0; #5; rst = 1; </pre>	<pre> #10; X = 0; #10; X = 0; #10; X = 1; #10; X = 1; #10; X = 0; #10; X = 0; #10; X = 1; end test1 test1_inst(clk, rst, X, state); endmodule</pre>
--	---

仿真波形图如下：

 

测试了每个状态下不同输入的状态转移，符合题目中对状态机的描述。