

同济大学计算机系

计算机组成原理实验报告



学 号 2154312

姓 名 郑博远

专 业 计算机科学与技术

授课老师 陈永生

一、实验内容

1. 实验介绍

在本次实验中，我们将使用 Verilog HDL 语言实现 31 条 MIPS 指令的单周期 CPU 的设计和仿真，最后在 XILINX NEXYS4 DDR 开发板上运行。

2. 实验目标

- 1. 深入了解 CPU 的原理。
- 2. 画出实现 31 条指令的 CPU 的通路图。
- 3. 学习使用 Verilog HDL 语言设计实现 31 条指令的 CPU。

3. 实验原理

Mars 中 CPU 采用冯诺依曼结构，指令存储起始地址为 0x00400000，数据存储起始地址为 0x10010000。由于我们设计的 CPU 为哈佛结构，指令和数据的起始地址都为 0，需在 PC、指令存储以及数据存储模块进行地址映射。

31 条 MIPS 指令如下表所示：

Mnemonic Symbol	Format						Sample
Bit #	31..26	25..21	20..16	15..11	10..6	5..0	
R-type	op	rs	rt	rd	shamt	func	
add	000000	rs	rt	rd	0	100000	add \$1,\$2,\$3
addu	000000	rs	rt	rd	0	100001	addu \$1,\$2,\$3
sub	000000	rs	rt	rd	0	100010	sub \$1,\$2,\$3
subu	000000	rs	rt	rd	0	100011	subu \$1,\$2,\$3
and	000000	rs	rt	rd	0	100100	and \$1,\$2,\$3
or	000000	rs	rt	rd	0	100101	or \$1,\$2,\$3
xor	000000	rs	rt	rd	0	100110	xor \$1,\$2,\$3
nor	000000	rs	rt	rd	0	100111	nor \$1,\$2,\$3
slt	000000	rs	rt	rd	0	101010	slt \$1,\$2,\$3
sltu	000000	rs	rt	rd	0	101011	sltu \$1,\$2,\$3
sll	000000	0	rt	rd	shamt	000000	sll \$1,\$2,10
srl	000000	0	rt	rd	shamt	000010	srl \$1,\$2,10
sra	000000	0	rt	rd	shamt	000011	sra \$1,\$2,10
sliv	000000	rs	rt	rd	0	000100	sliv \$1,\$2,\$3
srlv	000000	rs	rt	rd	0	000110	srlv \$1,\$2,\$3
srav	000000	rs	rt	rd	0	000111	srav \$1,\$2,\$3
jr	000000	rs	0	0	0	001000	jr \$31

Bit #	31..26	25..21	20..16	15..0	
I-type	op	rs	rt	immediate	
addi	001000	rs	rt	Immediate(- ~ +)	addi \$1,\$2,100
addiu	001001	rs	rt	Immediate(- ~ +)	addiu \$1,\$2,100
andi	001100	rs	rt	Immediate(0 ~ +)	andi \$1,\$2,10
ori	001101	rs	rt	Immediate(0 ~ +)	andi \$1,\$2,10
xori	001110	rs	rt	Immediate(0 ~ +)	andi \$1,\$2,10
lw	100011	rs	rt	Immediate(- ~ +)	lw \$1,10(\$2)
sw	101011	rs	rt	Immediate(- ~ +)	sw \$1,10(\$2)
beq	000100	rs	rt	Immediate(- ~ +)	beq \$1,\$2,10
bne	000101	rs	rt	Immediate(- ~ +)	bne \$1,\$2,10
slti	001010	rs	rt	Immediate(- ~ +)	slti \$1,\$2,10
sltiu	001011	rs	rt	Immediate(- ~ +)	sltiu \$1,\$2,10
lui	001111	00000	rt	Immediate(- ~ +)	Lui \$1, 10
Bit #	31..26	25..0			
J-type	op	Index			
j	000010	address			j 10000
jal	000011	address			jal 10000

二、各指令数据通路图


1. add

操作：取指令， $rd \leftarrow rs + rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

add	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

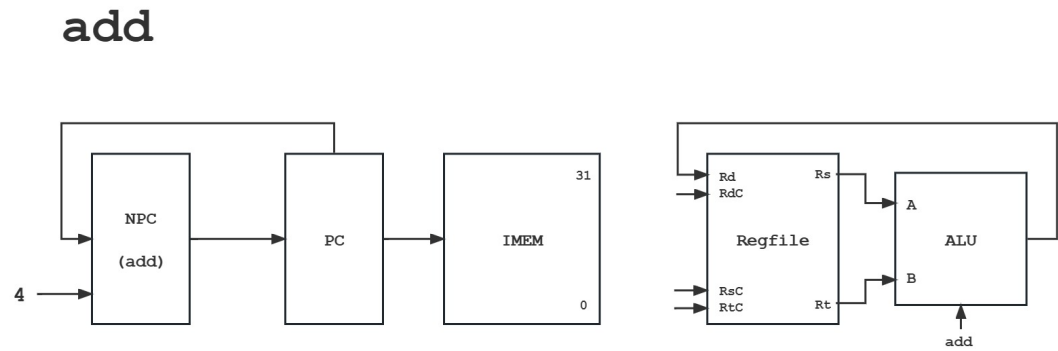

2. addu


操作：取指令， $rd \leftarrow rs + rt$, $PC \leftarrow NPC(PC + 4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

addu	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

addu

 

3. sub


操作：取指令， $rd \leftarrow rs - rt$, $PC \leftarrow NPC(PC + 4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

sub	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

sub

 

4. **subu**


操作：取指令， $rd \leftarrow rs - rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

subu	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

subu

 

5. **and**


操作：取指令， $rd \leftarrow rs \& rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

and	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

and

 

6. or


操作：取指令， $rd \leftarrow rs \mid rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

or	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

or

 

7. xor


操作：取指令， $rd \leftarrow rs \wedge rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

xor	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

xor

 

8. nor


操作：取指令， $rd \leftarrow \sim(rs|rt)$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

nor	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

nor

 

9. slt


操作：取指令， $rd \leftarrow rs < rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

slt	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

slt

 

10. sltu


操作：取指令， $rd \leftarrow rs < rt$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

sltu	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

sltu

 

11. sll


操作：取指令， $rd \leftarrow rt \ll sa$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU, Ext5

输入输出关系：

sll	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext5
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Ext5	Rt	Sa

sll

 


12. srl

操作：取指令, $rd \leftarrow rt \gg sa$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU, Ext5

输入输出关系：

srl	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext5
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Ext5	Rt	Sa

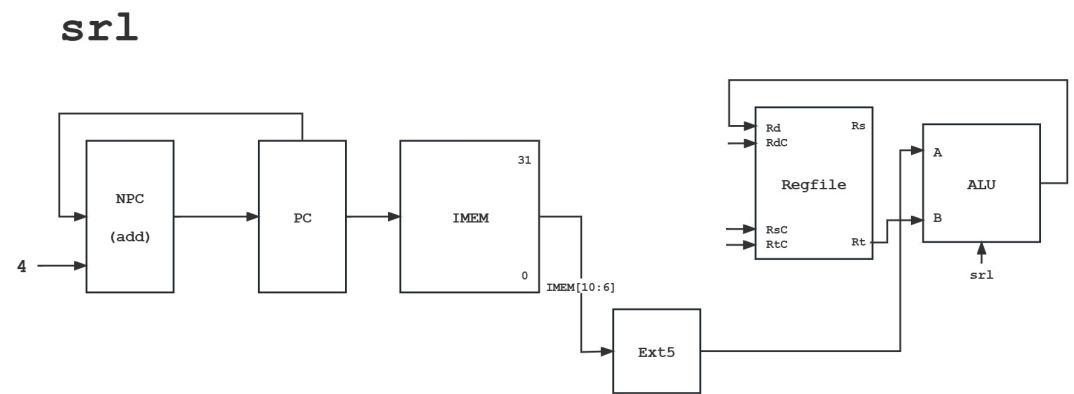


13. sra

操作：取指令, $rd \leftarrow rt \ggg sa$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU, Ext5

输入输出关系：

sra	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext5
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Ext5	Rt	Sa

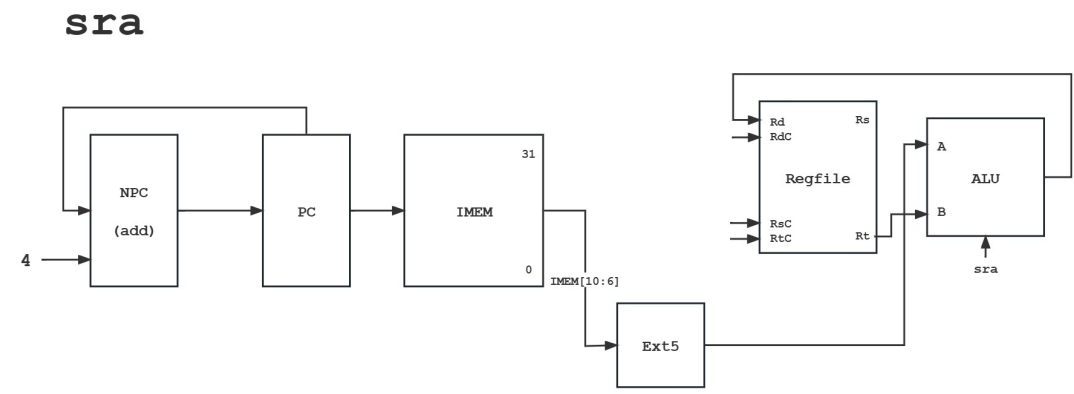

14. sllv


操作：取指令, $rd \leftarrow rt \ll rs$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

sllv	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

sllv

 

15. srlv


操作：取指令, $rd \leftarrow rt \gg rs$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

srlv	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

srlv

 


16. sra

操作：取指令, $rd \leftarrow rt \gg rs$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile, ALU

输入输出关系：

sra	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	NPC	PC	PC	ALU	15-11	Rs	Rt

 


17. jr

操作：取指令, $PC \leftarrow rs$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC, NPC, IMEM, Regfile

输入输出关系：

jr	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
	Rs	PC	PC				

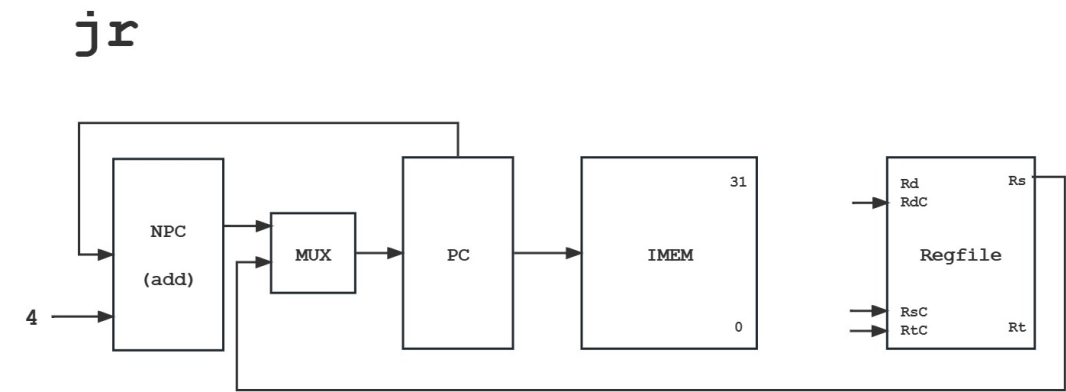

18.addi


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs + imm16$ (符号扩展) 、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

addi	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

addi

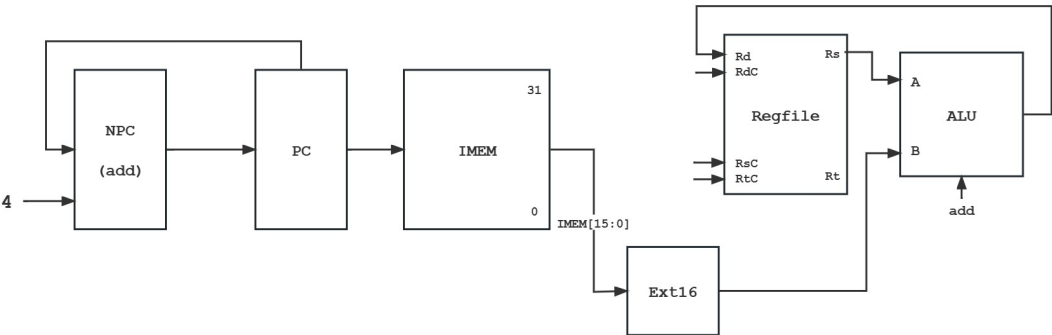

19.addiu


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs + imm16$ (符号扩展) 、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

addiu	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

addiu

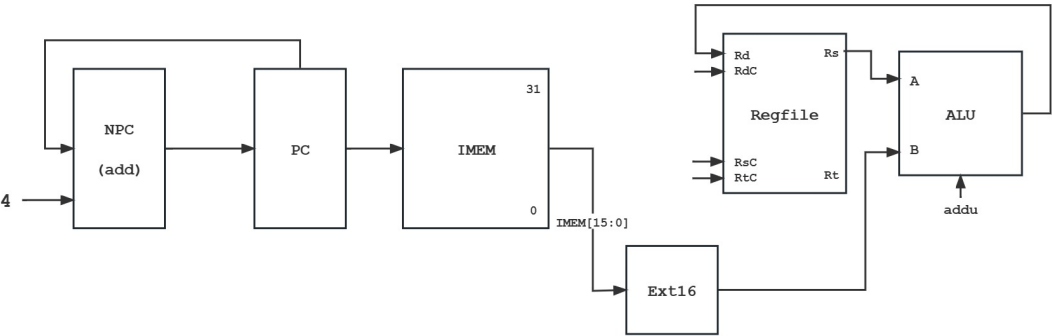

20.andi


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs \& imm16$ (零扩展)、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

andi	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

andi

 

21.ori


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs | imm16$ (零扩展)、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

ori	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

ori

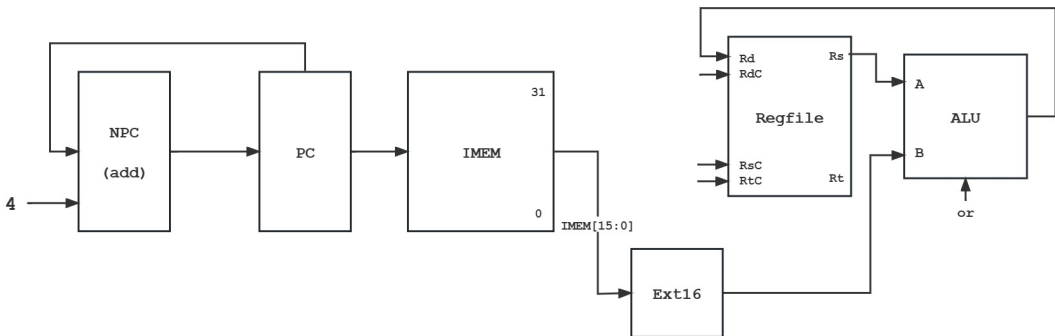

22.xori


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs \wedge imm16$ (零扩展)、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

xori	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

xori

 

23.lw


操作：取指令、 $rt \leftarrow DMEM[rs + offset]$ 、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、ALU、Ext16、DMEM

输入输出关系：

lw	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16	DMEM	
				Rd	Rdc	A	B		Addr	Data
	NPC	PC	PC	DMEM	20-16	Rs	Ext16	Offset	ALU	

lw

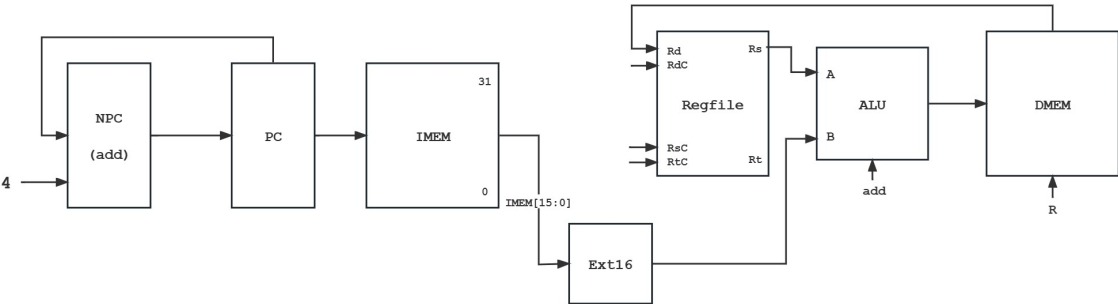


24. sw

操作：取指令、DMEM[rs + offset]←rt、PC←NPC(PC+4)

所需部件：PC、NPC、IMEM、ALU、Ext16、DMEM

输入输出关系：

sw	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16	DMEM	
				Rd	Rdc	A	B		Addr	Data
	NPC	PC	PC	DMEM		Rs	Ext16	Offset	ALU	Rt

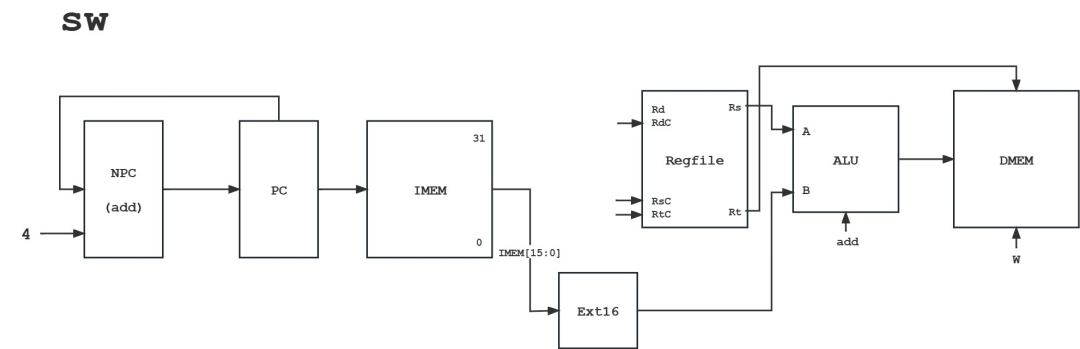


25. beq

操作： if(rs==rt) PC←NPC + ext18(offset || 02) else PC← NPC(PC+4)

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext18、ADD

输入输出关系：

beq	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext18	ADD	
				Rd	Rdc	A	B		A	B
	MUX	PC	PC			Rs	Rt	Offset	Ext18	NPC

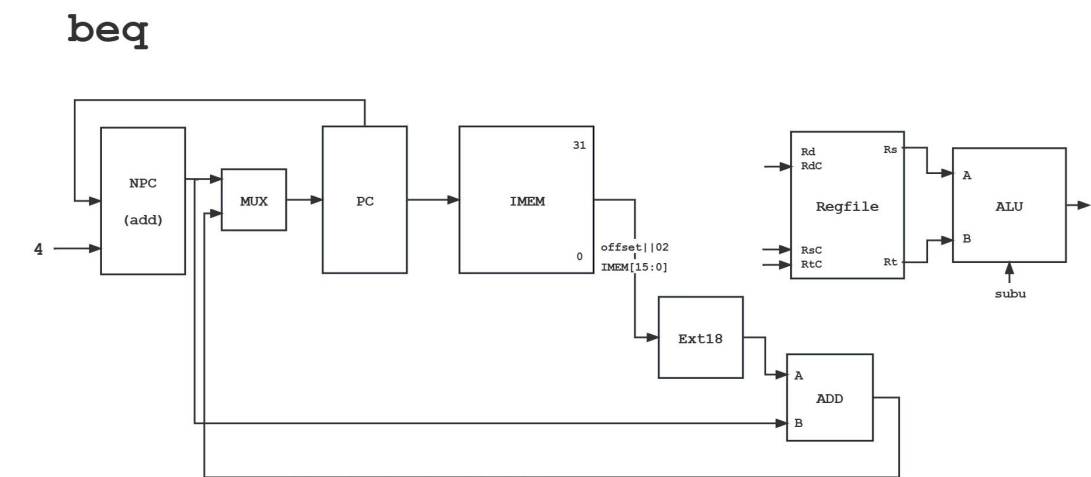

26. **bne**


操作： if (rs!=rt) $PC \leftarrow NPC + ext18(offset \parallel 02)$ else $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Regfile、ALU、Ext18、ADD

输入输出关系：

bne	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext18	ADD	
				Rd	Rdc	A	B		A	B
	MUX	PC	PC			Rs	Rt	Offset	Ext18	NPC

bne

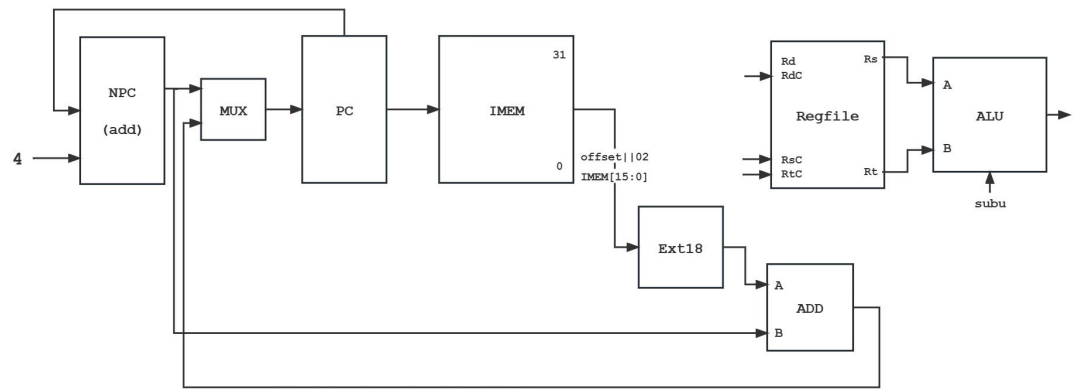

27. **slti**


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs < imm16$ （符号扩展）、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Rregfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

slti	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

slti

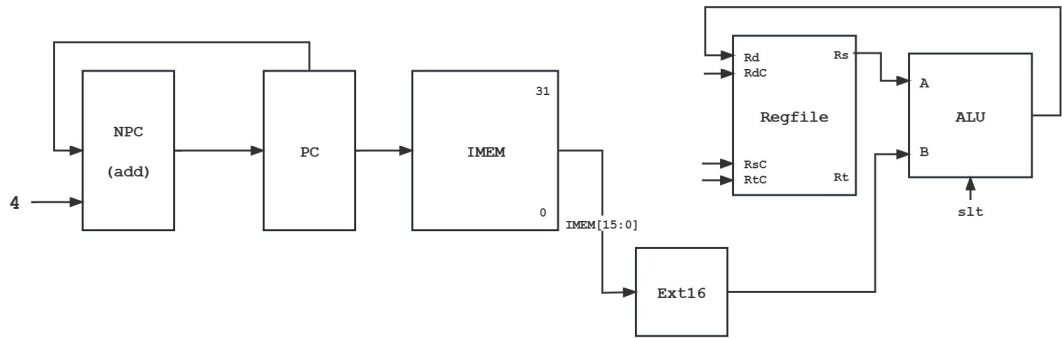

28. **sltiu**


操作：取指令、 $rt \leftarrow rs < imm16$ （符号扩展）、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Rregfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

sltiu	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16	Rs	Ext16	Imm16

sltiu

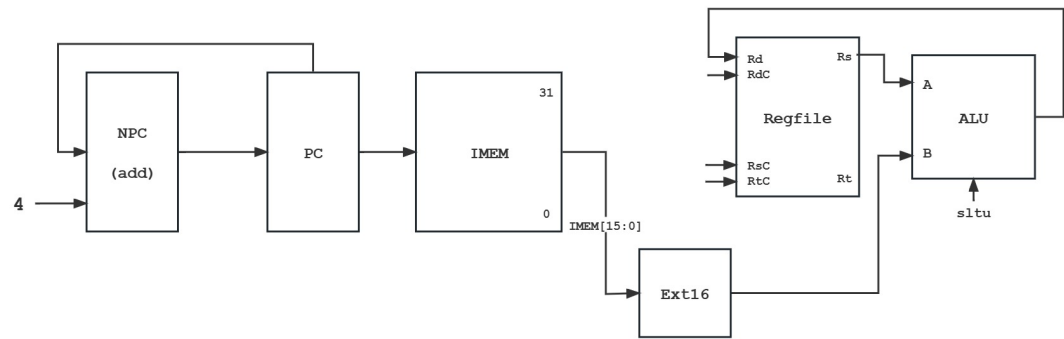

29. **lui**


操作：取指令、 $rt \leftarrow imm16 \parallel 16'b0$ 、 $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM、Rregfile、ALU、Ext16

输入输出关系：

lui	PC	NPC	IMEM	Rgefile		ALU		Ext16
				Rd	Rdc	A	B	
	NPC	PC	PC	ALU	20-16		Ext16	Imm16

lui

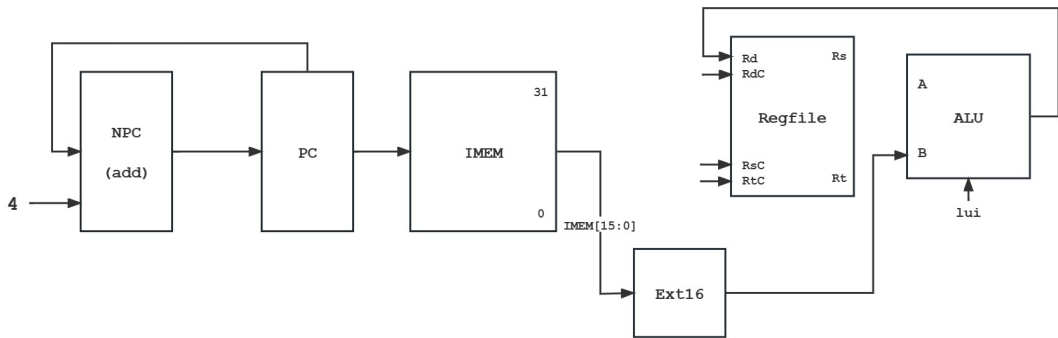


30. j

操作：取指令、 $PC \leftarrow PC_{31:28} \parallel \text{instr_index} \parallel 2'b0$, $PC \leftarrow NPC(PC+4)$

所需部件：PC、NPC、IMEM

输入输出关系：

j	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
		PC	PC				

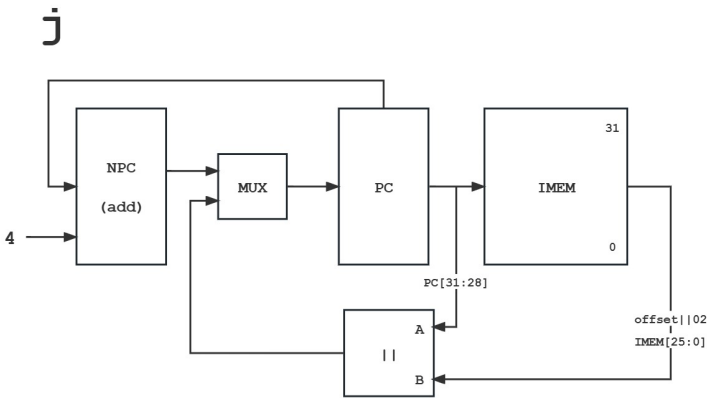


31. jal

操作：取指令、 $\text{Regfile}[31] \leftarrow PC + 8$, $PC \leftarrow PC_{31:28} \parallel \text{instr_index} \parallel 2'b0$, $PC \leftarrow PC+4$


所需部件：PC、NPC、IMEM

输入输出关系：

jal	PC	NPC	IMEM	Regfile		ALU	
				Rd	Rdc	A	B
		PC	PC	ALU		PC	8

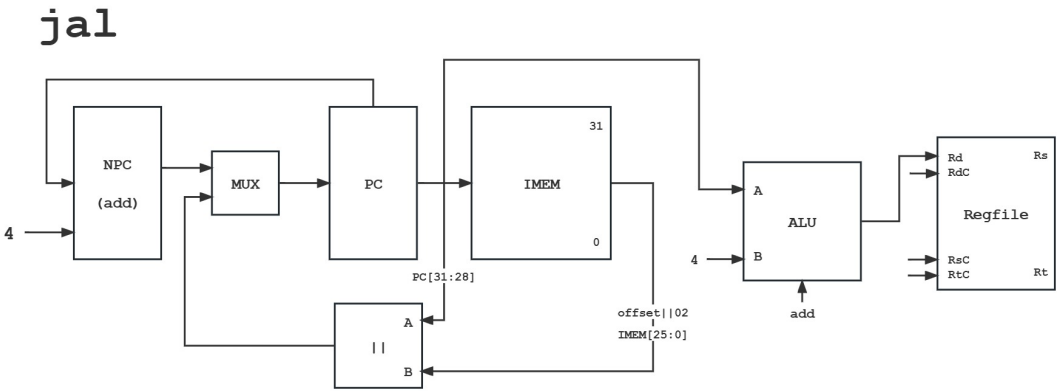

32. CPU 总数据通路图

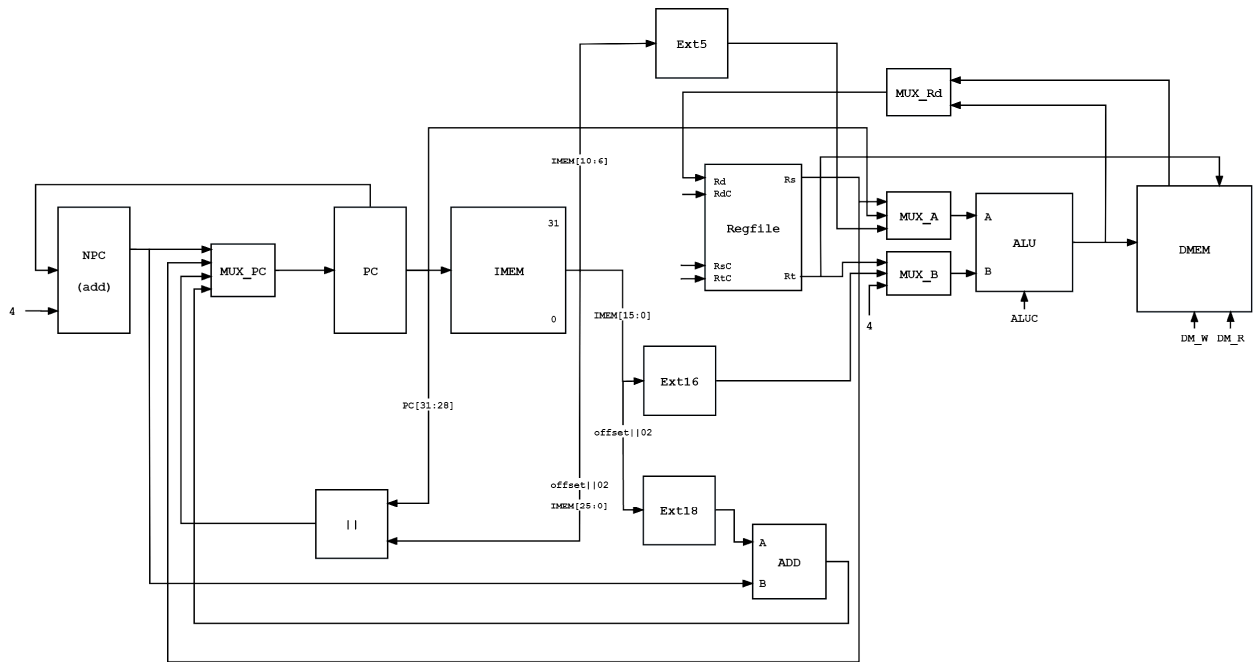

三、模块建模

1. sscomp_dataflow

sscomp_dataflow 为顶层模块，其输入为系统的时钟信号与复位信号，输出为当前所取到的指令以及程序计数器的值，用于测试模块的信息打印。该模块负责将 CPU 模块与指令存储器 IMEM、数据存储器 DMEM 相连。

```
`timescale 1ns / 1ps

module sscomp_dataflow(
    input clk_in,    // 时钟信号
    input reset,     // 复位信号
    output [31:0] inst, // 取到的指令
    output [31:0] pc  // 程序计数器
);

    wire [31:0] imem_data;

    wire dmem_w;
```

```

wire dmem_r;
wire [10:0] dm_addr;
wire [10:0] im_addr;
wire [31:0] dmem_addr_pc;
wire [31:0] dmem_wdata;
wire [31:0] dmem_rdata;

assign inst = imem_data;
assign im_addr = (pc - 32'h00400000) / 4;
assign dm_addr = (dmem_addr_pc - 32'h10010000) / 4;

IMEM imem(
    .addr(im_addr),
    .data(imem_data)
);

DMEM dmem(
    .clk(clk_in),
    .ena(1'b1),
    .DMEM_W(dmem_w),
    .DMEM_R(dmem_r),
    .DM_addr(dm_addr),
    .DM_wdata(dmem_wdata),
    .DM_rdata(dmem_rdata)
);

cpu sccpu(
    .clk_in(clk_in),
    .ena(1'b1),
    .rst(reset),
    .PC(pc),
    .imem(imem_data),
    .dmem_out(dmem_rdata),
    .dmem_in(dmem_wdata),
    .dmem_addr(dmem_addr_pc),
    .dmem_w(dmem_w),
    .dmem_r(dmem_r)
);

endmodule

```

2. IMEM

IMEM 为指令存储器模块，通过调用 ROM 的 IP 核实现。代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps

module IMEM(
    input  [10:0]  addr,    // 指令地址
    output [31:0]  data     // 所取指令
);

    dist_mem_gen_0 IM(
        .a(addr),
        .spo(data)
    );

endmodule
```

3. DMEM

DMEM 为数据存储器模块。其输入信号有时钟信号、使能信号、写有效信号与读有效信号。此外，还有地址以及写入的数据作为模块输入，以及读出的数据作为模块的输出。具体代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps

module DMEM(
    input      clk,        // 时钟信号
    input      ena,        // 使能信号
    input      DMEM_W,     // 写有效信号
    input      DMEM_R,     // 读有效信号
    input  [10:0] DM_addr,  // 地址
    input  [31:0] DM_wdata, // 写入数据
    output [31:0] DM_rdata  // 读出数据
);

    reg [31:0] DM [0:2047];

    always@(posedge clk)
    begin
        if(ena && DMEM_W)
            begin
                DM[DM_addr] <= DM_wdata;
            end
    end
```

```

        DM[DM_addr] <= DM_wdata;
    end
end

    assign DM_rdata = (ena && DMEM_R) ? DM[DM_addr] : 32'bz;

endmodule

```

4. CPU

根据各个指令的流程图以及上述的 CPU 总数据通路图，罗列出各个指令的控制信号表（部分）如下所示：

	IM_R	DM_R	DM_W	ALUC	MUX_PC	MUX_A	MUX_B	MUX_Rd	Reg_W
add	1	0	0	0000	00	00	00	00	1
addu	1	0	0	0001	00	00	00	00	1
sub	1	0	0	0010	00	00	00	00	1
subu	1	0	0	0011	00	00	00	00	1
and	1	0	0	0100	00	00	00	00	1
or	1	0	0	0101	00	00	00	00	1
xor	1	0	0	0110	00	00	00	00	1
nor	1	0	0	0111	00	00	00	00	1
slt	1	0	0	1000	00	00	00	00	1
sltu	1	0	0	1001	00	00	00	00	1
sll	1	0	0	1010	00	10	00	00	1
srl	1	0	0	1011	00	10	00	00	1
sra	1	0	0	1100	00	10	00	00	1
sllv	1	0	0	1010	00	00	00	00	1
srlv	1	0	0	1011	00	00	00	00	1
srav	1	0	0	1100	00	00	00	00	1
jr	1	0	0		01				0
addi	1	0	0	0000	00	00	01	00	1
addiu	1	0	0	0001	00	00	01	00	1
andi	1	0	0	0100	00	00	01	00	1
ori	1	0	0	0101	00	00	01	00	1
xori	1	0	0	0110	00	00	01	00	1
lw	1	1	0	0000	00	00	01	01	1

sw	1	0	1	0000	00	00	01		0
beq	1	0	0	0011	zero?00:11	00	00		0
bne	1	0	0	0011	~zero?00:11	00	00		0
slti	1	0	0	1000	00	00	01	00	1
sltiu	1	0	0	1001	00	00	01	00	1
lui	1	0	0	1101	00	00	01	00	1
j	1	0	0		10				0
jal	1	0	0	0000	10	01	10	00	1

根据上表，可以列出各个信号对应的布尔方程，由此进行控制信号设计。

CPU 部分的代码如下：

```

`timescale 1ns / 1ps

module cpu(
    input          clk_in,      // 时钟信号
    input          ena,         // 使能信号
    input          rst,         // 复位信号
    input [31:0]   imem,        // 当前读到的指令
    input [31:0]   dmem_out,    // DMEM 读出的数据
    output [31:0]  dmem_in,     // DMEM 写入的数据
    output [31:0]  dmem_addr,   // DMEM 读/写地址
    output         dmem_w,      // DMEM 写信号
    output         dmem_r,      // DMEM 读信号
    output [31:0]  PC           // 程序计数器
);

    // R-type
    wire Add      = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100000) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Addu     = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100001) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Sub      = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100010) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Subu     = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100011) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire And      = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100100) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Or       = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100101) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Xor      = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100110) ?

```

```

1'b1 : 1'b0;
    wire Nor    = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b100111) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Slt    = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b101010) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Sltu   = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b101011) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Sll    = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b000000) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Srl    = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b000010) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Sra    = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b000011) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Sllv   = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b000100) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Srlv   = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b000110) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Srav   = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b000111) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Jr     = (imem[31:26] == 6'b000000 && imem[5:0] == 6'b001000) ?
1'b1 : 1'b0;
    wire Rtype  = (imem[31:26] == 6'b000000);

    // I-type
    wire Addi    = (imem[31:26] == 6'b001000) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Addiu   = (imem[31:26] == 6'b001001) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Andi    = (imem[31:26] == 6'b001100) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Ori     = (imem[31:26] == 6'b001101) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Xori    = (imem[31:26] == 6'b001110) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Lw      = (imem[31:26] == 6'b100011) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Sw      = (imem[31:26] == 6'b101011) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Beq     = (imem[31:26] == 6'b000100) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Bne     = (imem[31:26] == 6'b000101) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Slti    = (imem[31:26] == 6'b001010) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Sltiu   = (imem[31:26] == 6'b001011) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Lui     = (imem[31:26] == 6'b001111) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Itype   = Addi || Addiu || Andi || Ori || Xori || Lw || Sw || Beq
|| Bne || Slti || Sltiu || Lui;

    // J-type
    wire J       = (imem[31:26] == 6'b000010) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Jal     = (imem[31:26] == 6'b000011) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire Jtype   = J || Jal;

```



```

// PC
wire [31:0] PC_in;
wire [31:0] NPC = PC + 32'd4;

// ALU
wire [3:0] ALUC;
wire zero, carry, negative, overflow;
wire [31:0] A;
wire [31:0] B;
wire [31:0] Y;

// Regfile
wire reg_wena;
wire [4:0] rsc;
wire [4:0] rtc;
wire [4:0] rdc;
wire [31:0] rs;
wire [31:0] rt;
wire [31:0] rd;

// MUX
wire [1:0] mux_pc;
wire [1:0] mux_a;
wire [1:0] mux_b;

// Ext
wire [31:0] ext5;
wire          extb;
wire [31:0] ext16;
wire [31:0] ext18;
wire [31:0] ext18add;
wire [31:0] concat;

// ALU
assign ALUC[3] = Slt || Sltu || Sll || Srl || Sra || Sllv || Srlv ||
Srav || Slti || Sltiu || Lui;
assign ALUC[2] = And || Or || Xor || Nor || Sra || Srav || Andi || Ori
|| Xori || Lui;
assign ALUC[1] = Sub || Subu || Xor || Nor || Sll || Srl || Sllv || Srlv
|| Xori || Beq || Bne;
assign ALUC[0] = Addu || Subu || Or || Nor || Sltu || Srl || Srlv ||
Addiu || Ori || Beq || Bne || Sltiu || Lui;

```

```

// MUX
assign mux_pc[1] = (Beq && zero) || (Bne && ~zero) || J || Jal;
assign mux_pc[0] = Jr || (Beq && zero) || (Bne && ~zero);
assign mux_a[1] = Sll || Srl || Sra;
assign mux_a[0] = Jal;
assign mux_b[1] = Jal;
assign mux_b[0] = Addi || Addiu || Andi || Ori || Xori || Lw || Sw ||
Slti || Sltiu || Lui;

// Regfile
assign rsc = imem[25:21];
assign rtc = imem[20:16];
assign rdc = Rtype ? imem[15:11] : (Itype ? imem[20:16] : 5'd31);
assign rd = Lw ? dmem_out : Y;
assign reg_wena = !(Jr || Sw || Beq || Bne || J);

// DMEM
assign dmem_w = Sw;
assign dmem_r = Lw;
assign dmem_addr = (Lw || Sw) ? Y : 32'bz;
assign dmem_in = rt;

// Ext 和其他模块
assign ext5 = { 27'b0, imem[10:6] };
assign extb = (Andi || Ori || Xori || Lui) ? 1'b0 : imem[15];
assign ext16 = { {16 { extb }}, imem[15:0] };
assign ext18 = { {14 { imem[15] }}, imem[15:0], 2'b0 };
assign ext18add = ext18 + NPC;
assign concat = { PC[31:28], imem[25:0], 2'b0 };

MUX4 MUX_PC(
    .d0(NPC),
    .d1(rs),
    .d2(concat),
    .d3(ext18add),
    .s(mux_pc),
    .y(PC_in)
);

MUX4 MUX_A(
    .d0(rs),

```

```
.d1(PC),  
.d2(ext5),  
.d3(32'b0),  
.s(mux_a),  
.y(A)  
);
```

```
MUX4 MUX_B(  
.d0(rt),  
.d1(ext16),  
.d2(32'd4),  
.d3(32'b0),  
.s(mux_b),  
.y(B)  
);
```

```
PCreg pcreg(  
.clk(clk_in),  
.ena(ena),  
.rst(rst),  
.PC_in(PC_in),  
.PC_out(PC)  
);
```

```
ALU alu(  
.A(A),  
.B(B),  
.Y(Y),  
.ALUC(ALUC),  
.zero(zero),  
.carry(carry),  
.negative(negative),  
.overflow(overflow)  
);
```

```
regfile cpu_ref(  
.ena(ena),  
.rst(rst),  
.clk(clk_in),  
.w_ena(reg_wena),  
.Rdc(rdc),  
.Rsc(rsc),  
.Rtc(rtc),
```

```
        .Rd(rd),  
        .Rs(rs),  
        .Rt(rt)  
    );  
  
endmodule
```

5. PCreg

PC 寄存器模块用于实现程序计数器，从而指示下一条应该读出的指令位置。
具体的模块代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module PCreg(  
    input          clk,    // 时钟信号  
    input          ena,    // 使能信号  
    input          rst,    // 复位信号  
    input  [31:0]  PC_in,  // 输入的 PC 数据  
    output reg [31:0] PC_out // 输出的 PC 数据  
);  
  
always@(negedge clk or posedge rst)  
begin  
    if(rst)  
    begin  
        PC_out <= 32'h00400000;  
    end  
    else if(ena)  
    begin  
        PC_out <= PC_in;  
    end  
end  
  
endmodule
```

6. Regfile

Regfile 模块用于实现寄存器堆。其中输入信号包括使能信号、复位信号、时钟信号、写有效信号等。通过 Rsc、Rtc 的寄存器编号输入决定读出的寄存器

内容，通过 Rdc 的寄存器编号输入决定写入的寄存器内容。对应的数据通过 Rd、Rs、Rt 传入或传出。

```
`timescale 1ns / 1ps

module regfile(
    input          ena,    // 使能信号
    input          rst,    // 复位信号
    input          clk,    // 时钟信号
    input          w_ena,  // 写有效信号
    input  [4:0]   Rdc,    // Rd 寄存器编号
    input  [4:0]   Rsc,    // Rs 寄存器编号
    input  [4:0]   Rtc,    // Rt 寄存器编号
    input  [31:0]  Rd,
    output [31:0]  Rs,
    output [31:0]  Rt
);

    reg [31:0] array_reg [31:0];

    always@(posedge clk or posedge rst)
    begin
        if(ena && rst)
        begin
            array_reg[0]  <= 32'b0;
            array_reg[1]  <= 32'b0;
            array_reg[2]  <= 32'b0;
            array_reg[3]  <= 32'b0;
            array_reg[4]  <= 32'b0;
            array_reg[5]  <= 32'b0;
            array_reg[6]  <= 32'b0;
            array_reg[7]  <= 32'b0;
            array_reg[8]  <= 32'b0;
            array_reg[9]  <= 32'b0;
            array_reg[10] <= 32'b0;
            array_reg[11] <= 32'b0;
            array_reg[12] <= 32'b0;
            array_reg[13] <= 32'b0;
            array_reg[14] <= 32'b0;
            array_reg[15] <= 32'b0;
            array_reg[16] <= 32'b0;
            array_reg[17] <= 32'b0;
            array_reg[18] <= 32'b0;
```

```

        array_reg[19] <= 32'b0;
        array_reg[20] <= 32'b0;
        array_reg[21] <= 32'b0;
        array_reg[22] <= 32'b0;
        array_reg[23] <= 32'b0;
        array_reg[24] <= 32'b0;
        array_reg[25] <= 32'b0;
        array_reg[26] <= 32'b0;
        array_reg[27] <= 32'b0;
        array_reg[28] <= 32'b0;
        array_reg[29] <= 32'b0;
        array_reg[30] <= 32'b0;
        array_reg[31] <= 32'b0;
    end
    else if(ena && w_ena && Rdc)
    begin
        array_reg[Rdc] <= Rd;
    end
end

assign Rs = ena ? array_reg[Rsc] : 32'bz;
assign Rt = ena ? array_reg[Rtc] : 32'bz;

endmodule

```

7. ALU

ALU 模块即运算器，负责对数据进行运算。根据 31 条指令，将不同运算操作所对应的选择信号 ALUC 整理设计如下表：

	ALUC[3]	ALUC[2]	ALUC[1]	ALUC[0]
ADD	0	0	0	0
ADDU	0	0	0	1
SUB	0	0	1	0
SUBU	0	0	1	1
AND	0	1	0	0

OR	0	1	0	1
XOR	0	1	1	0
NOR	0	1	1	1
SLT	1	0	0	0
SLTU	1	0	0	1
SLL	1	0	1	0
SRL	1	0	1	1
SRA	1	1	0	0
LUI	1	1	0	1

根据如上的选择信号表格编写代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps

module ALU(
    input  [31:0] A,          // 操作数
    input  [31:0] B,          // 操作数
    output [31:0] Y,          // 结果
    input  [3:0]  ALUC,       // 选择信号
    output          zero,     // 以下为标志位
    output          carry,
    output          negative,
    output          overflow
);

    wire signed [31:0] signedA, signedB;
    reg [32:0] ans;

    assign signedA = A;
    assign signedB = B;

    parameter ADD    = 4'b0000;
    parameter ADDU   = 4'b0001;
    parameter SUB    = 4'b0010;
    parameter SUBU   = 4'b0011;
    parameter AND    = 4'b0100;
    parameter OR     = 4'b0101;
```

```

parameter XOR    = 4'b0110;
parameter NOR    = 4'b0111;
parameter SLT    = 4'b1000;
parameter SLTU   = 4'b1001;
parameter SLL    = 4'b1010;
parameter SRL    = 4'b1011;
parameter SRA    = 4'b1100;
parameter LUI    = 4'b1101;

always@ (*)
begin
    case(ALUC)
        ADD:
        begin
            ans = signedA + signedB;
        end
        ADDU:
        begin
            ans = A + B;
        end
        SUB:
        begin
            ans = signedA - signedB;
        end
        SUBU:
        begin
            ans = A - B;
        end
        AND:
        begin
            ans = A & B;
        end
        OR:
        begin
            ans = A | B;
        end
        XOR:
        begin
            ans = A ^ B;
        end
        NOR:
        begin
            ans = ~(A | B);
        end
    endcase
end

```



```

end
SLT:
begin
    ans = (signedA < signedB);
end
SLTU:
begin
    ans = (A < B);
end
SLL:
begin
    ans = (B << A);
end
SRL:
begin
    if(A == 0)
        { ans[31:0], ans[32] } = { B, 1'b0 };
    else
        { ans[31:0], ans[32] } = B >> (A - 1);
    end
end
SRA:
begin
    if(A == 0)
        { ans[31:0], ans[32] } = { signedB, 1'b0 };
    else
        { ans[31:0], ans[32] } = signedB >>> (A - 1);
    end
end
LUI:
begin
    ans = { B[15:0], 16'b0 };
end
endcase
end

assign Y      = ans[31:0];
assign zero   = (ans == 32'b0) ? 1'b1 : 1'b0;
assign carry  = ans[32];
assign overflow = ans[32] ^ ans[31];
assign negative = ans[31];

endmodule

```

四、测试模块建模

1. CPU 测试模块

```
module test_cpu(  
    );  
  
    reg clk, rst;  
    wire [31:0] inst, pc;  
  
    integer file_open;  
    initial begin  
        clk = 1'b0;  
        rst = 1'b1;  
        #10 rst = 1'b0;  
    end  
  
    always  
    begin  
        #20 clk = !clk;  
    end  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        file_open = $fopen("output.txt", "a");  
        $fdisplay(file_open, "pc: %h", pc);  
        $fdisplay(file_open, "instr: %h", inst);  
        $fdisplay(file_open, "regfile0: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[0]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile1: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[1]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile2: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[2]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile3: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[3]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile4: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[4]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile5: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[5]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile6: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re  
g[6]);  
        $fdisplay(file_open, "regfile7: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re
```

```
g[7]);
    $fdisplay(file_open, "regfile8: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re
g[8]);
    $fdisplay(file_open, "regfile9: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_re
g[9]);
    $fdisplay(file_open, "regfile10: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[10]);
    $fdisplay(file_open, "regfile11: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[11]);
    $fdisplay(file_open, "regfile12: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[12]);
    $fdisplay(file_open, "regfile13: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[13]);
    $fdisplay(file_open, "regfile14: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[14]);
    $fdisplay(file_open, "regfile15: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[15]);
    $fdisplay(file_open, "regfile16: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[16]);
    $fdisplay(file_open, "regfile17: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[17]);
    $fdisplay(file_open, "regfile18: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[18]);
    $fdisplay(file_open, "regfile19: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[19]);
    $fdisplay(file_open, "regfile20: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[20]);
    $fdisplay(file_open, "regfile21: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[21]);
    $fdisplay(file_open, "regfile22: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[22]);
    $fdisplay(file_open, "regfile23: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[23]);
    $fdisplay(file_open, "regfile24: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[24]);
    $fdisplay(file_open, "regfile25: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[25]);
    $fdisplay(file_open, "regfile26: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[26]);
    $fdisplay(file_open, "regfile27: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[27]);
    $fdisplay(file_open, "regfile28: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_r
eg[28]);
```

```

        $fdisplay(file_open, "regfile29: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[29]);
        $fdisplay(file_open, "regfile30: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[30]);
        $fdisplay(file_open, "regfile31: %h", uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[31]);
        $fclose(file_open);
    end

    sccomp_dataflow uut(
        .clk_in(clk),
        .reset(rst),
        .inst(inst),
        .pc(pc)
    );

endmodule

```

五、实验结果

1. 前仿真结果

将 31 条指令依次输出到文件，与 MARS 标准文件进行比对。每条指令对应的 Regfile 输出信息均一致。具体如下图：

```

Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\BoyuanZheng\Desktop\comp>fc my_addi.txt _1_addi_result.txt
正在比较文件 my_addi.txt 和 _1_ADDI_RESULT.TXT
FC: 找不到差异

C:\Users\BoyuanZheng\Desktop\comp>fc my_addiu.txt _1_addiu_result.txt
正在比较文件 my_addiu.txt 和 _1_ADDIU_RESULT.TXT
FC: 找不到差异


C:\Users\BoyuanZheng\Desktop\comp>fc my_lui.txt _1_lui_result.txt
正在比较文件 my_lui.txt 和 _1_LUI_RESULT.TXT
FC: 找不到差异

C:\Users\BoyuanZheng\Desktop\comp>fc my_lsw.txt _2_lsw_result.txt
正在比较文件 my_lsw.txt 和 _2_LSW_RESULT.TXT
FC: 找不到差异

C:\Users\BoyuanZheng\Desktop\comp>fc my_sll.txt _2_sll_result.txt
正在比较文件 my_sll.txt 和 _2_SLL_RESULT.TXT
FC: 找不到差异

C:\Users\BoyuanZheng\Desktop\comp>fc my_nor.txt _2_nor_result.txt
正在比较文件 my_nor.txt 和 _2_NOR_RESULT.TXT

```

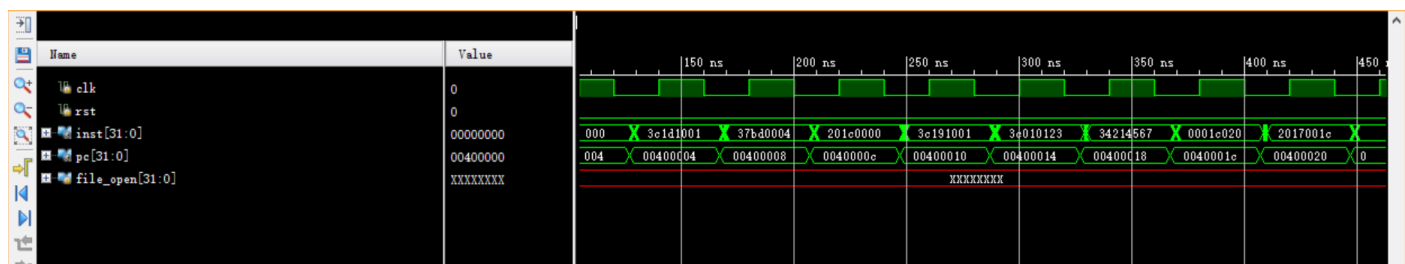后仿真结果

3. 下板结果

用 mips_31_mars_board_switch.coe 初始化 IMEM ip 核，并引入 7 段数码管模块、引入约束文件、编写顶层模块。在 7 段数码管上显示 PC 值，观察到能够正常读取指令如下：

