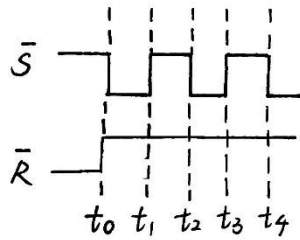


数字逻辑第三章作业

2154312 郑博远

P105

2.



t_0 时刻前 $\bar{S}=1, \bar{R}=0$, 输出 $Q=0$

t_0 时刻开关转换

$\bar{S}=0, \bar{R}=1$, 输出 $Q=1$

t_1, t_3 时刻簧片颤动

$\bar{S}=1, \bar{R}=1$, 输出保持 $Q=1$

t_2, t_4 时刻, 由于颤动变为

$\bar{S}=0, \bar{R}=1$, 输出 $Q=1$

\therefore 输出波形 Q

$$\begin{aligned} 4. 1) D &= \overline{A \cdot \bar{A}B \cdot B \cdot \bar{A}B} \\ &= A \cdot \bar{A}B + B \cdot \bar{A}B \\ &= (A+B) \cdot (\bar{A}+B) \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$

$$\therefore Q^{n+1} = D = A \oplus B$$

\therefore 置“1”的条件为 $A=1, B=0$
或 $A=0, B=1$

$$(2) J = ((C \oplus D) \oplus B) \oplus A$$

$$= A \oplus B \oplus (C \oplus D)$$

$$K = J$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

$$= (\bar{Q}^n + Q^n)J$$

$$= A \oplus B \oplus C \oplus D$$

\therefore 置“1”的条件如下

A	B	C	D
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0